


Proyecto Final Diseño de Circuitos Electrónicos

Axel Valenzuela – 1120352


Descripción.

Circuito ecualizador que toma una señal de audio y permite modificar su contenido de frecuencias por medio de potenciómetros que varían la ganancia de 3 filtros: un pasa bajas, un pasa altas y un pasa banda.


Esquemático.

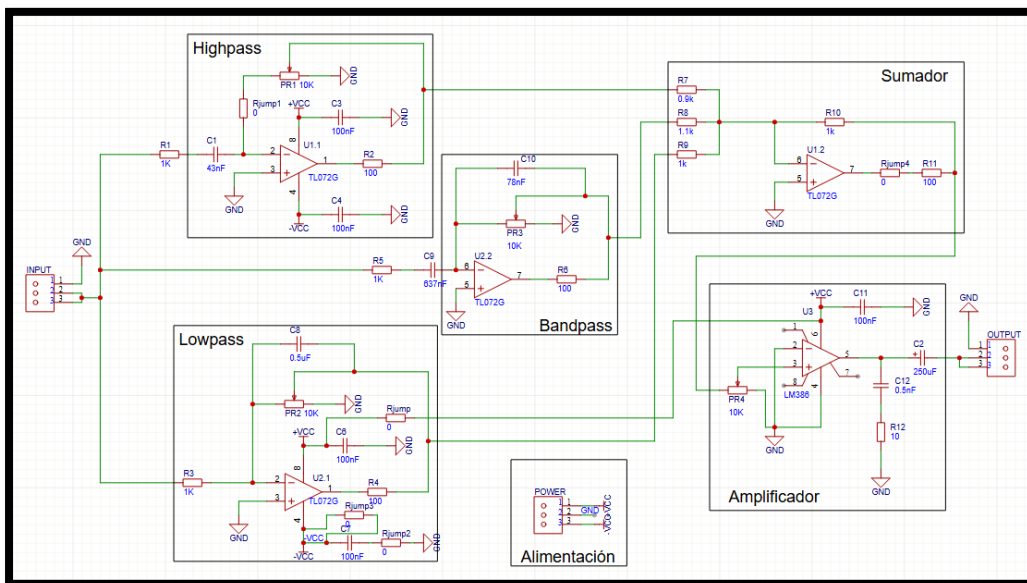

PCB.

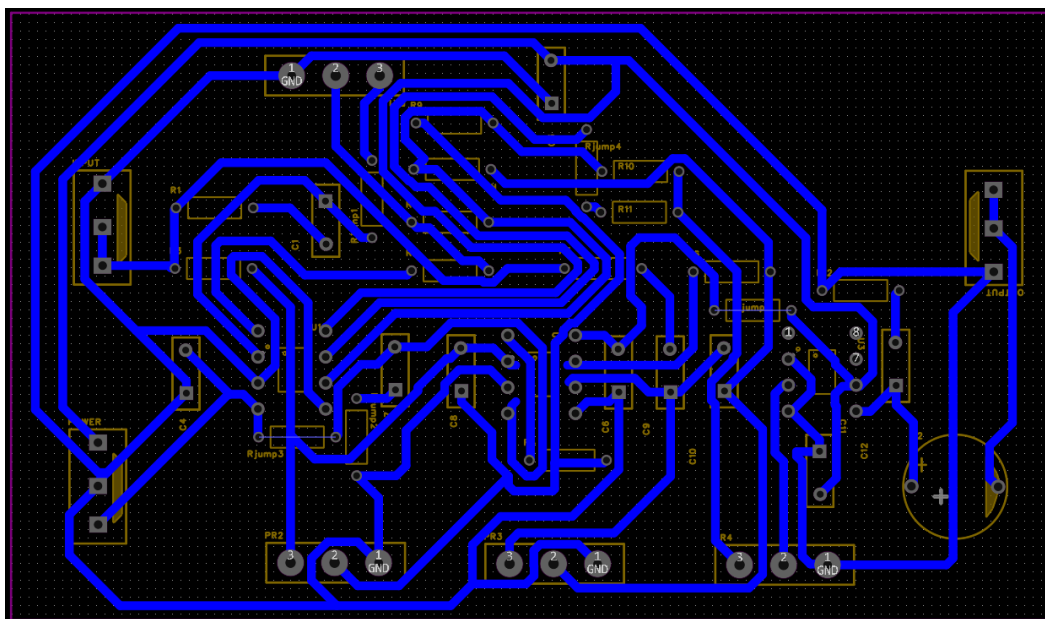

Circuito físico.

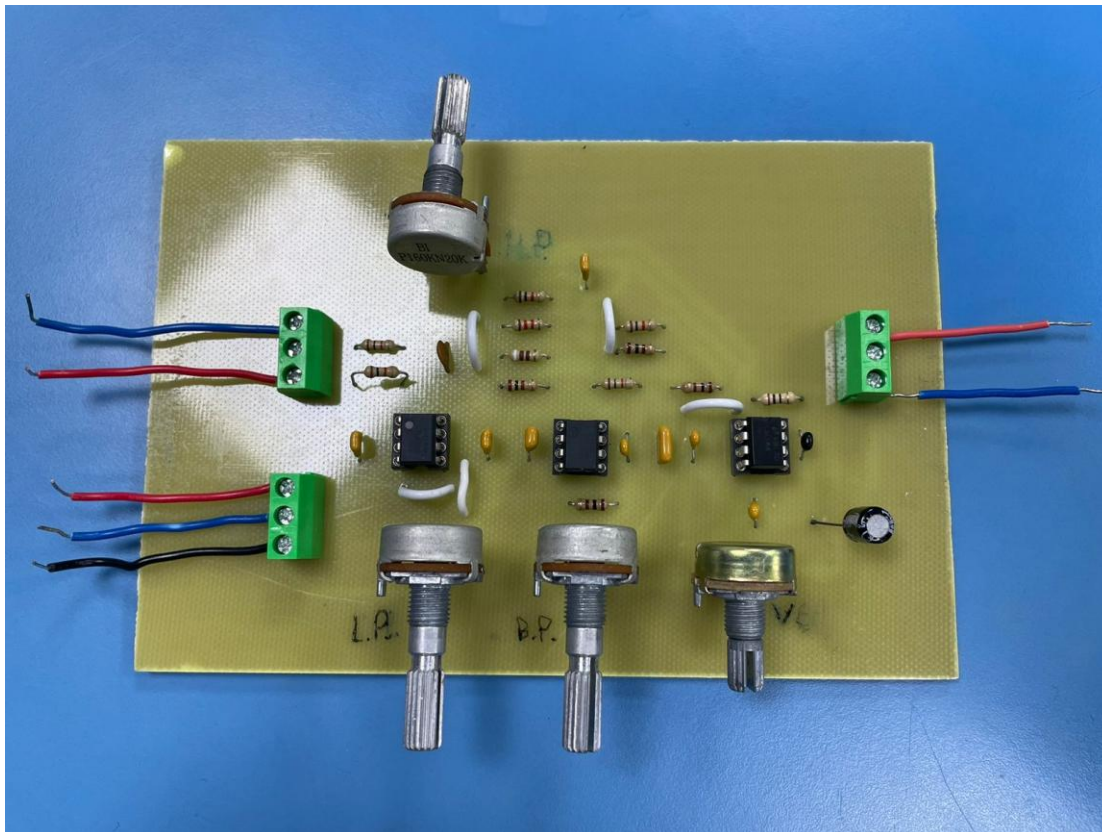

Demostración de funcionamiento.

[Circuito_ecualizador_funcionamiento.mp4](#)